
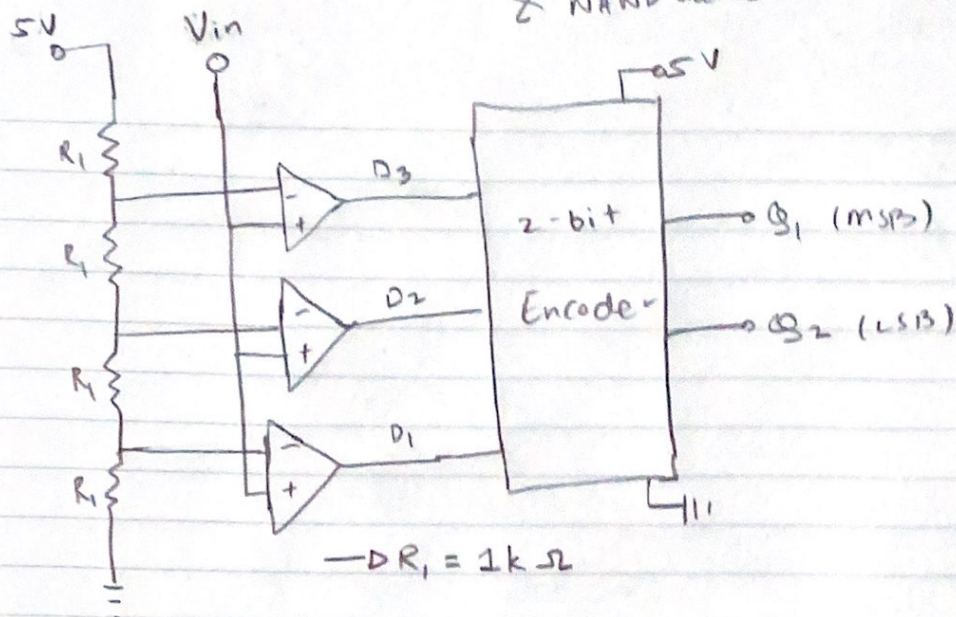


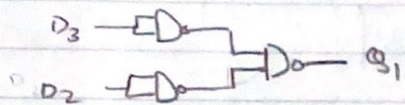2-Bit A/D Converter w/ LM339N Comparator & 2 NAND gates




Priority Encoder Logic

$$Q_1 = \bar{D}_3 D_2 + D_3 = D_3 + D_2 \quad (\text{Absorption Law})$$


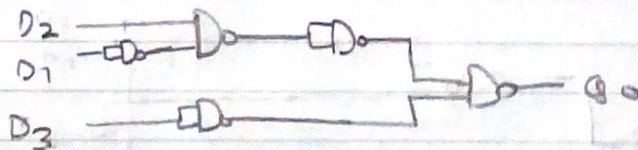
$$Q_0 = \bar{D}_3 \bar{D}_2 D_1 + D_3 = \bar{D}_2 D_1 + D_3 \quad (" \quad ")$$



Analog Input (V)	Comparator Output			Digital Outputs	
	D3	D2	D1	Q1	Q0
0 - 1.25	0	0	0	0	0
1.25 - 2.5	0	0	1	0	1
2.5 - 3.75	0	1	X	1	0
3.75 - 5	1	X	X	1	1